

2022/10/19

# 實驗五

## FSM 練習

姓名：王嘉羽      學號：00957116

班級：資工 3B

E-mail：vayne20011125@gmail.com

# 注意

---


1. 繳交時一律轉 PDF 檔
2. 繳交期限為  
上完課後  
當週五晚上 12 點前
3. 一人繳交一份
4. 檔名：學號\_HW?.pdf  
檔名請按照作業檔名格式進行填寫  
未依照格式不予批改

## 一、Counter + register

### ● 實驗說明：

1. counter 數到 20 做累加運算，counter 加到 10 的時候將值傳到 port\_A，加到 20 的時候傳到 port\_B
2. 輸入：clk, reset
3. 輸出：port\_A[7:0]、port\_B[7:0]

### ● 系統硬體架構方塊圖（接線圖）：

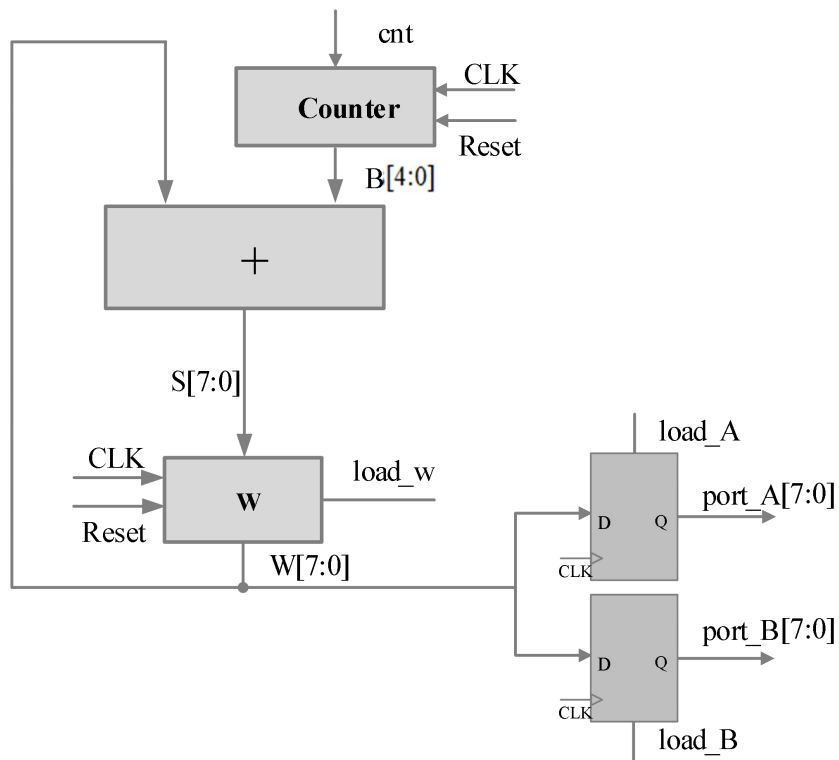

## ● 系統架構程式碼、測試資料程式碼與程式碼說明(.sv 檔及.do 檔都要截圖)

截圖請善用 win+shift+S

### ◆ hw\_1017\_1.sv

```
1  `timescale 1ns/10ps
2  module hw_1017_1(
3      input clk,                //時脈
4      input reset,              //reset
5      output logic [7:0] port_A, //output
6      output logic [7:0] port_B
7  );
8
9      logic load_w;              //load_w控制線
10     logic load_A;              //load_A控制線
11     logic load_B;              //load_B控制線
12     logic [4:0] ps,ns;         //現在狀態 下一個狀態
13     logic [7:0] B;             //計數器 中間的值
14     logic [7:0] S;             //S = W+B
15     logic [7:0] W;
16     logic cnt;
17
18     always_ff @(posedge clk)    //fsm
19     begin
20         if(reset)
21             ps <= #1 0;
22         else
23             ps <= #1 ns;
24     end
25
26     always_ff @(posedge clk)    //W載入器
27     begin
28         if(reset)
29             W <= #1 0;
30         else if(load_w)
31             W <= #1 S;
32     end
33
34     always_ff @(posedge clk)    //A載入器
35     begin
36         if(reset)
37             port_A <= #1 0;
38         else if(load_A)
39             port_A <= #1 W;
40     end
41
42     always_ff @(posedge clk)    //B載入器
43     begin
44         if(reset)
45             port_B <= #1 0;
46         else if(load_B)
47             port_B <= #1 W;
48     end
49
50     always_ff @(posedge clk)    //counter
51     begin
52         if(reset)
53             B <= #1 0;
54         else if(cnt)
55             B <= #1 B + 1;
56     end
57
58     assign S = W + B;
59
60     always_comb
61     begin
62         ns = 0;
63         load_w = 1;
64         load_A = 0;
65         load_B = 0;
66         cnt = 1;
67         case(ps)
68             0:
69                 begin
70                     ns = 1;
71                 end
72             1:
73                 begin
74                     ns = 2;
75                 end
76         end
77     end
```

```

78:      2:
79:      begin
80:          ns = 3;
81:      end
82:
83:      3:
84:      begin
85:          ns = 4;
86:      end
87:
88:      4:
89:      begin
90:          ns = 5;
91:      end
92:
93:      5:
94:      begin
95:          ns = 6;
96:      end
97:
98:      6:
99:      begin
100:          ns = 7;
101:      end
102:
103:      7:
104:      begin
105:          ns = 8;
106:      end
107:
108:      8:
109:      begin
110:          ns = 9;
111:      end
112:
113:      9:
114:      begin
115:          ns = 10;
116:      end
117:
118:      10:
119:      begin
120:          ns = 11;
121:      end
122:
123:      11:
124:      begin
125:          load_A = 1;
126:          ns = 12;
127:      end

```

//在ns = 10時，w會得到(1+~+10)的結果  
 //所以load\_A要在n=11時load，才能拿到w的值

```

129:      12:
130:      begin
131:          ns = 13;
132:      end
133:
134:      13:
135:      begin
136:          ns = 14;
137:      end
138:
139:      14:
140:      begin
141:          ns = 15;
142:      end
143:
144:      15:
145:      begin
146:          ns = 16;
147:      end
148:
149:      16:
150:      begin
151:          ns = 17;
152:      end

```

```

159         18:
160         begin
161             ns = 19;
162         end
163
164         19:
165         begin
166             ns = 20;
167         end
168
169         20:
170         begin
171             ns = 21;
172         end
173
174         21:
175         begin
176             load_B = 1;           //在ns = 20時，w會得到(1+~+20)的結果
177             cnt = 0;             //所以load_B要在n=21時load，才能拿到w的值
178             ns = 22;
179         end
180
181         22:                       //停止狀態
182         begin
183             load_w = 0;
184             cnt = 0;
185             ns = 22;
186         end
187     endcase
188 end
189
190
191 endmodule
192

```

#### ◆ testbench.sv

simulation > tb > testbench.sv

```

1  `timescale 1ns/10ps
2  module testbench;
3
4      logic reset;           //重置
5      logic clk;             //時脈
6      logic [7:0] port_A;    //輸出
7      logic [7:0] port_B;
8
9      hw_1017_1 hw_1017_11(
10         .reset(reset), //()內的變數為tb的變數，"."後面為hw_1017_1.sv的變數，將2者對應起來
11         .clk(clk),
12         .port_A(port_A),
13         .port_B(port_B)
14     );
15
16     always #10 clk = ~clk;
17
18     initial begin
19         reset = 1; clk = 0; //一開始先reset，將時脈歸0
20         #15 reset = 0;
21         #1000 $stop;
22     end
23 endmodule

```



#### ◆ sim.do

```
simulation > modelsim > ≡ sim.do
1  vsim -voptargs=+acc work.testbench
2  view structure wave signals
3
4  do wave.do
5
6  log -r *
7  run -all
8
9  |
```


#### ◆ compile.do

```
simulation > modelsim > ≡ compile.do
1  #vlib work
2
3
4
5  # -----
6  vlog ../tb/testbench.sv
7  vlog ../../design/hw_1017_1.sv
8
9
10
11
12
13  # -----
14
```

#### ◆ wave.do

```
simulation > modelsim > ≡ wave.do
1  onerror {resume}
2  quietly WaveActivateNextPane {} 0
3
4  #add wave -noupdate -divider {TOP LEVEL INPUTS}
5
6  #add wave -noupdate -format Logic /testbench/clock
7  #add wave -noupdate -format Logic /testbench/rst
8
9
10
11  add wave -noupdate -divider {adder}
12
13  add wave -noupdate -format logic /testbench/hw_1017_11/reset
14  add wave -noupdate -format logic /testbench/hw_1017_11/clock
15  add wave -noupdate -format Literal -radix Unsigned /testbench/hw_1017_11/ps
16  add wave -noupdate -format Literal -radix Unsigned /testbench/hw_1017_11/S
17  add wave -noupdate -format Literal -radix Unsigned /testbench/hw_1017_11/W
18  add wave -noupdate -format logic /testbench/hw_1017_11/load_A
19  add wave -noupdate -format Literal -radix Unsigned /testbench/hw_1017_11/load_B
20  add wave -noupdate -format Literal -radix Unsigned /testbench/hw_1017_11/port_A
21  add wave -noupdate -format Literal -radix Unsigned /testbench/hw_1017_11/port_B
```

## ● 模擬結果與結果說明：

 

要在 counter 加到 10 的時候把值 load 到 port\_A，但 load 到 port\_A 之前，要先 load 到 W，所以是 **ps = 10** -> **s 加到 10** -> **w 得到值**；ps = 11 時在讓 port\_A 去對 W 做 load，所以會在 n=12 時取得 w 的值。同理 port\_B；


## 二、Counter+ALU+register

### ● 實驗說明：

1. 設計一電路，此電路由 counter、ALU、register 組成，Counter 由 0 數到 10  
 $S = 0 + 1 \mid 2 * 3 - 4 / 5 + 6 + 7 \wedge 8 + 9 \& 10$ ，依序計算，並將計算結果 S 依序存入 W 暫存器
2. 輸入：clk, reset
3. 輸出：W[3:0]

op[2:0]	ALU 運算	註解
3'b000	$S = A + B$	相加
3'b001	$S = A - B$	相減
3'b010	$S = A * B$	相乘
3'b011	$S = A / B$	除法
3'b100	$S = A \& B$	AND
3'b101	$S = A \mid B$	OR
3'b110	$S = A \wedge B$	XOR

### ● 系統硬體架構方塊圖（接線圖）：

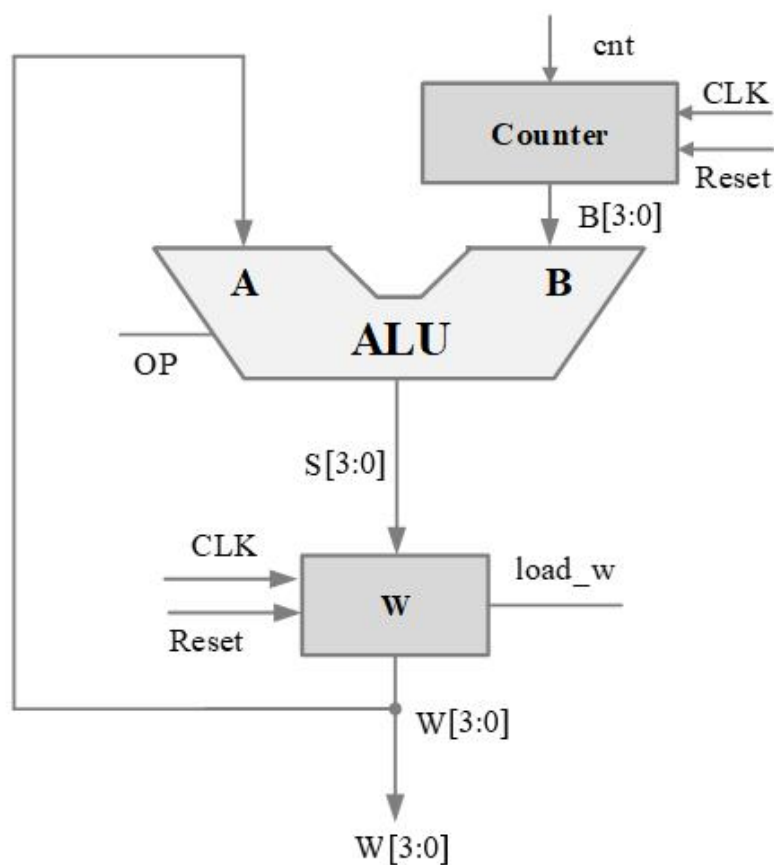



## ● 系統架構程式碼、測試資料程式碼與程式碼說明(.sv 檔及.do 檔都要截圖)

截圖請善用 win+shift+S

### ◆ hw\_1017\_2.sv

```
1  `timescale 1ns/10ps
2  module hw_1017_2(
3      input clk,                //時脈
4      input reset,              //reset
5      output logic [3:0] W      //output
6  );
7
8      logic load_w;              //load w控制線
9      logic [3:0] ps,ns;         //現在狀態 下一個狀態
10     logic [3:0] A;              // A = W
11     logic [3:0] B;              //計數器，中間的值
12     logic [3:0] S;              // S = A+B
13     logic [2:0] op;             //控制ALU的模式
14     logic cnt;
15
16     always_ff @(posedge clk)    //fsm
17     begin
18         if(reset)
19             ps <= #1 0;
20         else
21             ps <= #1 ns;|
22     end
23
24     always_ff @(posedge clk)    //w載入器
25     begin
26         if(reset)
27             W <= #1 0;
28         else if(load_w)
29             W <= #1 S;
30     end
31
32     always_ff @(posedge clk)    //counter
33     begin
34         if(reset)
35             B <= #1 0;
36         else if(cnt)
37             B <= #1 B + 1;
38     end
39
40     assign A = W;                //將W拉到ALU當運算元，取叫A
41
42     always_comb                  //ALU
43     begin
44         case(op)
45             0:
46                 S = A + B;
47             1:
48                 S = A - B;
49             2:
50                 S = A * B;
51             3:
52                 S = A / B;
53             4:
54                 S = A & B;
55             5:
56                 S = A | B;
57             6:
58                 S = A ^ B;
59         endcase
60     end
```

```

62     always_comb                                //狀態切換
63     begin
64         op = 0;                                //預設+
65         ns = 0;                                //次態
66         load_w = 1;                            //always load
67         cnt = 1;                               //預設要加計數器
68     case(ps)
69     0:
70     begin
71         op = 0;
72         ns = 1;
73     end
74
75     1:
76     begin
77         op = 0;
78         ns = 2;
79     end
80
81     2:
82     begin
83         op = 5;
84         ns = 3;
85     end
86
87     3:
88     begin
89         op = 2;
90         ns = 4;
91     end
92
93     4:
94     begin
95         op = 1;
96         ns = 5;
97     end
98
99     5:
100    begin
101        op = 3;
102        ns = 6;
103    end
104
105    6:
106    begin
107        op = 0;
108        ns = 7;
109    end
110
111    7:
112    begin
113        op = 0;
114        ns = 8;
115    end
116
117    8:
118    begin
119        op = 6;
120        ns = 9;
121    end
122
123    9:
124    begin
125        op = 0;
126        ns = 10;
127    end
128
129    10:
130    begin
131        op = 4;
132        ns = 11;
133    end
134
135    11:                                           //stop state
136    begin
137        cnt = 0;
138        ns = 11;
139        load_w = 0;
140        op = 7;
141    end
142    endcase
143 end
144 endmodule

```

## ◆ testbench.sv

```
simulation > tb > ≡ testbench.sv
1  `timescale 1ns/10ps
2  module testbench;
3
4      logic reset;           //重置
5      logic clk;             //時脈
6      logic [7:0] W;         //輸出
7
8      hw_1017_2 hw_1017_21(
9          .reset(reset), //()內的變數為tb的變數，"."後面為hw_1017_2.sv的變數，將2者對應起來
10         .clk(clk),
11         .W(W)
12     );
13
14     always #10 clk = ~clk;
15
16     initial begin
17         reset = 1; clk = 0; //一開始先reset，將時脈歸0
18         #15 reset = 0;
19         #1000 $stop;
20     end
21 endmodule
```

## ◆ sim.do

```
simulation > modelsim > ≡ sim.do
1  vsim -voptargs=+acc work.testbench
2  view structure wave signals
3
4  do wave.do
5
6  log -r *
7  run -all
```

## ◆ Wave.do

```
simulation > modelsim > ≡ wave.do
1  onerror {resume}
2  quietly WaveActivateNextPane {} 0
3
4  #add wave -noupdate -divider {TOP LEVEL INPUTS}
5
6  #add wave -noupdate -format Logic /testbench/clk
7  #add wave -noupdate -format Logic /testbench/rst
8
9
10
11  add wave -noupdate -divider {adder}
12
13  add wave -noupdate -format logic /testbench/hw_1017_21/reset
14  add wave -noupdate -format logic /testbench/hw_1017_21/clk
15  add wave -noupdate -format Literal -radix Unsigned /testbench/hw_1017_21/ps
16  add wave -noupdate -format Literal -radix Unsigned /testbench/hw_1017_21/op
17  add wave -noupdate -format Literal -radix Unsigned /testbench/hw_1017_21/A
18  add wave -noupdate -format Literal -radix Unsigned /testbench/hw_1017_21/B
19  add wave -noupdate -format Literal -radix Unsigned /testbench/hw_1017_21/S
20  add wave -noupdate -format Literal -radix Unsigned /testbench/hw_1017_21/W
```

## ◆ compile.do

```
simulation > modelsim > ≡ compile.do
1  #vlib work
2
3
4
5  # -----
6  vlog ../tb/testbench.sv
7  vlog ../../design/hw_1017_2.sv
8
```

## ● 模擬結果與結果說明：



將 A 和 B 根據 op 做運算，存入 S。W 會載入上一個 S 的值。

A 是當前 W 的值。

## ● 結論與心得：

因為上禮拜停課，所以有些東西都忘光光了，不過好在老師有先複習一點，才慢慢地回憶起來。經過了這一堂課，我對 FSM 又更了解了，我發現現在最大的問題不是寫程式，而是幫程式命名.....之前幾堂課像是 ALU,REG 呀，就是一個東西，現在都是做 combine，如果取叫 alu\_reg 就會越來越長，所幸我現在決定以後名字都是 hw\_上課日期(mmdd)\_編號(num)這樣子....