

2022/09/28

實驗三

序向邏輯練習

姓名：王嘉羽 學號：00957116

班級：資工 2b

E-mail：vayne20011125@gmail.com

注意


1. 繳交時一律轉 PDF 檔
2. 繳交期限為
上完課後
當週五晚上 12 點前
3. 一人繳交一份
4. 檔名：學號_HW?.pdf
檔名請按照作業檔名格式進行填寫
未依照格式不予批改

一、BCD counter

● 實驗說明：

1. 使用兩個 4bit counter 接到七段顯示器，個位數數到 9 之後歸零並進位，十位數 counter+1。

● 系統硬體架構方塊圖（接線圖）：

 

● 系統架構程式碼、測試資料程式碼與程式碼說明

截圖請善用 win+shift+S

這是 0~9 的計數器

```
1  `timescale 1ns/10ps
2  module counter_4bit_0_9(
3      input reset,           //重置
4      input clk,             //時脈
5      input carry_in,        //進位輸入
6      output logic [3:0] value, //輸出
7      output logic carry_out //進位輸出
8  );
9
10     always_ff @ (posedge clk)
11     begin
12         if(reset)           //同步，如果reset 就把值歸0
13             value <= #1 0;
14         else if(value == 4'd9 && carry_in == 1) //數到9也把值歸0
15             value <= #1 0;
16         else if(carry_in == 1)
17             value <= #1 value + 1; //值加1
18     end
19
20     assign carry_out = (value == 4'd9 && carry_in == 1)?1:0; //當value = 9 且 carry_in = 1時，有進位
21
22 endmodule
```

這是七段顯示器(和上禮拜的作業一樣)

```
1 module seven_segment(  
2     input [3:0] A,          //輸入  
3     output logic [6:0] y    //輸出  
4 );  
5 always_comb  
6 begin  
7     //當A改變時，y會對應到七段顯示器，右邊的註解表示他在7段顯示器上的效果  
8     case (A)  
9         4'h0 : y = 7'b1000000; //0  
10        4'h1 : y = 7'b1111001; //1  
11        4'h2 : y = 7'b0100100; //2  
12        4'h3 : y = 7'b0110000; //3  
13        4'h4 : y = 7'b0011001; //4  
14        4'h5 : y = 7'b0010010; //5  
15        4'h6 : y = 7'b0000010; //6  
16        4'h7 : y = 7'b1111000; //7  
17        4'h8 : y = 7'b0000000; //8  
18        4'h9 : y = 7'b0010000; //9  
19        4'hA : y = 7'b0001000; //A  
20        4'hB : y = 7'b0000011; //b  
21        4'hC : y = 7'b1000110; //C  
22        4'hD : y = 7'b0100001; //d  
23        4'hE : y = 7'b0000110; //E  
24        4'hF : y = 7'b0001110; //F  
25     endcase  
26 end  
27 endmodule
```

BCD 計數器，我是把前面 2 個東西組在一起，然後 s 是 16 進位，對應到七段顯示器，比較好 debug

0000,0000 -> 00

0000,0001 -> 01

0000,0002 -> 02

.....

0000,1001 -> 09

0001,0000 -> 10 大概是這樣的概念

```
1 `timescale 1ns/10ps  
2 module counter_BCD(  
3     input reset,          //重置  
4     input clk,            //時脈  
5     output logic [13:0] q, //輸出  
6     output logic [7:0] s   //輸出16進位，方便debug <ex>1001,0001 -> 91  
7 );  
8  
9 logic carry_out1, carry_out2;  
10  
11 //計數器，負責個位數，每次要+1所以carry_in的位置放1，得到的值存在s[3:0]裡，進位放在carry_out1  
12 counter_4bit_0_9 counter_4bit_0_9_1(reset, clk, 1, s[3:0], carry_out1);  
13  
14 //計數器，負責十位數，只有個位數有進位時才要+1，所以carry_in的位置放carry_out1，得到的值存在s[7:4]裡，進位放在carry_out2  
15 counter_4bit_0_9 counter_4bit_0_9_2(reset, clk, carry_out1, s[7:4], carry_out2);  
16  
17 //個位數的七段顯示器，將s[3:0]轉成七段顯示  
18 seven_segment seven_segment1(s[3:0], q[6:0]);  
19  
20 //個位數的七段顯示器，將s[7:4]轉成七段顯示  
21 seven_segment seven_segment2(s[7:4], q[13:7]);  
22  
23 endmodule  
24
```


測試程式碼：

```
simulation > tb > testbench.sv
1  `timescale 1ns/10ps
2  module testbench;
3
4      logic reset;          //重置
5      logic clk;            //時脈
6      logic [13:0] q;        //輸出
7      logic [7:0] s;         //16進位數字 方便debug
8
9      counter_BCD counter_BCD1(
10         .reset(reset), //()內的變數為tb的變數，"."後面為counter_BCD1.sv的變數，將2者對應起來
11         .clk(clk),
12         .q(q),
13         .s(s)
14     );
15
16     always #10 clk = ~clk;
17
18     initial begin
19         reset = 1; clk = 0; //一開始先reset，將時脈歸0
20         #15 reset = 0;
21         #2500 $stop;
22     end
23 endmodule
```


模擬結果與結果說明：

我放了 00~99 然後又變回 00 的 16 進位顯示，還有部分七段顯示器(七段顯示器全放可能會很長 qq)


00~33

 


33~66

 

66~99

 

99~

 

[illegible][illegible]

00100001111000		00100000000000		00100000010000		10000001000000		10000001111001		10000000100100		10000000110000		10000000011001	
97		98		99		00		01		02		03		04	

● 實驗說明：

- 系統硬體架構方塊圖（接線圖）：



- ✧ hour (counter_BCD_hour.sv)
 - 0~9 and 0~3 計數器 (處理小時的個位數) (counter_4bit_0_9_0_3.sv)
 - 0~2 計數器 (處理小時的十位數) (counter_4bit_0_2.sv)
- ✧ min (counter_BCD_min.sv)
 - 0~9 計數器 (處理分鐘的個位數) (counter_4bit_0_9.sv)
 - 0~5 計數器 (處理分鐘的十位數) (counter_4bit_0_5.sv)

由 2 個計數器合成分鐘或是小時，再將分鐘和小時合成時鐘。

clock.sv

```
1 `timescale 1ns/10ps
2 module clock(
3     input reset,          //重置
4     input clk,            //時脈
5     output logic [27:0] q,  //輸出
6     output logic [15:0] s   //輸出16進位，方便debug
7 );
8
9 logic carry_out1, carry_out2;
10
11 //計數器，負責分鐘
12 counter_BCD_min counter_BCD_min1(reset, clk, q[13:0], s[7:0], carry_out1);
13
14 //計數器，負責小時
15 counter_BCD_hour counter_BCD_hour1(reset, clk, carry_out1, q[27:14], s[15:8]);
16
17 endmodule
18
```

counter_BCD_hour.sv

```
1 `timescale 1ns/10ps
2 module counter_BCD_hour(
3     input reset,          //重置
4     input clk,            //時脈
5     input carry_in,
6     output logic [13:0] q,  //輸出
7     output logic [7:0] s    //輸出16進位，方便debug
8 );
9
10 logic carry_out1, mode;
11
12 //計數器，負責個位數，得到的值存在s[3:0]裡，進位放在carry_out1，模式選擇控制是0~3還是0~9
13 counter_4bit_0_9_0_3 counter_4bit_0_9_0_3_1(reset, clk, carry_in, s[3:0], carry_out1, mode);
14
15 //計數器，負責十位數，只有個位數有進位時才要+1，所以carry_in的位置放carry_out1，得到的值存在s[7:4]裡，進位放在carry_out2
16 counter_4bit_0_2 counter_4bit_0_2_1(reset, clk, carry_out1, s[7:4], mode);
17
18 //個位數的七段顯示器，將s[3:0]轉成七段顯示
19 seven_segment seven_segment1(s[3:0], q[6:0]);
20
21 //個位數的七段顯示器，將s[7:4]轉成七段顯示
22 seven_segment seven_segment2(s[7:4], q[13:7]);
23
24 endmodule
```

counter_4bit_0_2.sv

```
1 `timescale 1ns/10ps
2 module counter_4bit_0_2(
3     input reset,          //重置
4     input clk,            //時脈
5     input carry_in,        //進位輸入
6     output logic [3:0] value, //輸出
7     output logic mode      //切換模式 當value == 2時，mode = 1
8 );
9
10 always_ff @ (posedge clk)
11 begin
12     if(reset)                //同步，如果reset 就把值歸0
13         value <= #1 0;
14     else if(value == 4'd2 && carry_in == 1) //數到2也把值歸0
15         value <= #1 0;
16     else if(carry_in == 1)
17         value <= #1 value + 1; //值加1
18 end
19
20 assign mode = (value == 4'd2)?1:0; //當value = 2 且 mode = 1時
21
22 endmodule
```

counter_4bit_0_9_0_3.sv

```
1 `timescale 1ns/10ps
2 module counter_4bit_0_9_0_3(
3     input reset,           //重置
4     input clk,             //時脈
5     input carry_in,        //進位輸入
6     output logic [3:0] value, //輸出
7     output logic carry_out, //進位輸出
8     input mode              //模式選擇 0:0~9, 1:0~3
9 );
10
11 always_ff @ (posedge clk)
12 begin
13     if(reset)                //同步，如果reset 就把值歸0
14         value <= #1 0;
15     else if(value == 4'd9 && carry_in == 1 && mode == 0) //mode = 0，數到9把值歸0
16         value <= #1 0;
17     else if(value == 4'd3 && carry_in == 1 && mode == 1) //mode = 1，數到3把值歸0
18         value <= #1 0;
19     else if(carry_in == 1)
20         value <= #1 value + 1; //值加1
21     end
22
23 //當value = 9 && carry_in = 1 && mode = 0 時 或 當value = 3 && carry_in = 1 && mode = 1 時，有進位
24 assign carry_out = ((value == 4'd9 && carry_in == 1 && mode == 0) || (value == 4'd3 && carry_in == 1 && mode == 1)) ? 1 : 0;
25
26 endmodule
```

counter_BCD_min.sv

```
1 `timescale 1ns/10ps
2 module counter_BCD_min(
3     input reset,           //重置
4     input clk,             //時脈
5     output logic [13:0] q,  //輸出
6     output logic [7:0] s,   //輸出16進位，方便debug <ex>1001,0001 -> 91
7     output logic carry_out
8 );
9
10 logic carry_out1, carry_out2;
11
12 //計數器，負責個位數，每次都要+1所以carry_in的位置放1，得到的值存在s[3:0]裡，進位放在carry_out1
13 counter_4bit_0_9 counter_4bit_0_9_1(reset, clk, 1, s[3:0], carry_out1);
14
15 //計數器，負責十位數，只有個位數有進位時才要+1，所以carry_in的位置放carry_out1，得到的值存在s[7:4]裡，進位放在carry_out2
16 counter_4bit_0_9 counter_4bit_0_9_2(reset, clk, carry_out1, s[7:4], carry_out2);
17
18 //個位數的七段顯示器，將s[3:0]轉成七段顯示
19 seven_segment seven_segment1(s[3:0], q[6:0]);
20
21 //十位數的七段顯示器，將s[7:4]轉成七段顯示
22 seven_segment seven_segment2(s[7:4], q[13:7]);
23
24 assign carry_out = carry_out2;
25
26 endmodule
```

counter_4bit_0_5.sv

```
1 `timescale 1ns/10ps
2 module counter_4bit_0_5(
3     input reset,           //重置
4     input clk,             //時脈
5     input carry_in,        //進位輸入
6     output logic [3:0] value, //輸出
7     output logic carry_out,  //進位輸出
8 );
9
10 always_ff @ (posedge clk)
11 begin
12     if(reset)                //同步，如果reset 就把值歸0
13         value <= #1 0;
14     else if(value == 4'd5 && carry_in == 1) //數到5也把值歸0
15         value <= #1 0;
16     else if(carry_in == 1)
17         value <= #1 value + 1; //值加1
18     end
19
20 assign carry_out = (value == 4'd5 && carry_in == 1) ? 1 : 0; //當value = 5 且 carry_in = 1時，有進位
21
22 endmodule
```


counter 4bit 0 9.sv

```
1 `timescale 1ns/10ps
2 module counter_4bit_0_9(
3     input reset,           //重置
4     input clk,             //時脈
5     input carry_in,        //進位輸入
6     output logic [3:0] value, //輸出
7     output logic carry_out //進位輸出
8 );
9
10 always_ff @ (posedge clk)
11 begin
12     if(reset)                //同步，如果reset 就把值歸0
13         value <= #1 0;
14     else if(value == 4'd9 && carry_in == 1) //數到9也把值歸0
15         value <= #1 0;
16     else if(carry_in == 1)
17         value <= #1 value + 1; //值加1
18 end
19
20 assign carry_out = (value == 4'd9 && carry_in == 1)?1:0; //當value = 9 且 carry_in = 1時，有進位
21
22 endmodule
```

七段顯示器


```
1 module seven_segment(
2     input [3:0] A,         //輸入
3     output logic [6:0] y   //輸出
4 );
5 always_comb
6 begin
7     //當A改變時，y會對應到七段顯示器，右邊的註解表示他在7段顯示器上的效果
8     case (A)
9         4'h0 : y = 7'b1000000; //0
10        4'h1 : y = 7'b1111001; //1
11        4'h2 : y = 7'b0100100; //2
12        4'h3 : y = 7'b0110000; //3
13        4'h4 : y = 7'b0011001; //4
14        4'h5 : y = 7'b0010010; //5
15        4'h6 : y = 7'b0000010; //6
16        4'h7 : y = 7'b1111000; //7
17        4'h8 : y = 7'b0000000; //8
18        4'h9 : y = 7'b0010000; //9
19        4'hA : y = 7'b0001000; //A
20        4'hB : y = 7'b0000011; //b
21        4'hC : y = 7'b1000110; //C
22        4'hD : y = 7'b0100001; //d
23        4'hE : y = 7'b0000110; //E
24        4'hF : y = 7'b0001110; //F
25    endcase
26 end
27 endmodule
```


測試程式碼：


```
simulation > tb > testbench.sv
1  `timescale 1ns/10ps
2  module testbench;
3
4      logic reset;           //重置
5      logic clk;             //時脈
6      logic [27:0] q;         //輸出
7      logic [14:0] s;         //16進位數字 方便debug
8
9      clock clock1(
10         .reset(reset), //()內的變數為tb的變數，"."後面為clock.sv的變數，將2者對應起來
11         .clk(clk),
12         .q(q),
13         .s(s)
14     );
15
16     always #10 clk = ~clk;
17
18     initial begin
19         reset = 1; clk = 0; //一開始先reset，將時脈歸0
20         #15 reset = 0;
21         #40000 $stop;
22     end
23 endmodule
```

● 模擬結果與結果說明：


從頭：

 


中間(59 進位)：

 


中間隨機截的-1：

 

中間隨機截的-2：

 

結尾：

 

Msgs	
add	
/testbench/clock1/r...	St0
/testbench/clock1/dk	St1
/testbench/clock1/q	1111001001000...
/testbench/clock1/s	1955

addres	data
/testbench/dock1/r...	St0
/testbench/dock1/dk	St1
/testbench/dock1/q	1111001001000...
/testbench/dock1/s	1955

[illegible]

這次作業有比較上手的感覺了，但還是有些地方沒有到很懂，我一開始遇到的 **bug** 是他會 09 -> 00 -> 11 -> 12 就是太晚進位了，之後我把進位判斷寫成 **assign** 而不是序向邏輯後就對了。我記得之前上數位邏輯時也有錯一樣的地方 qq，果然都忘光光了。

然後第二題我覺得我寫的好複雜，我在想有沒有更好的寫法，我寫好長 qqq，寫得好像軟體的感覺，就是一直呼叫函式的寫法...希望老師之後上課可以教我們硬體應該怎麼寫比較好，不然我寫的好奇怪歐...