

2022/09/22

實驗二

組合邏輯練習

姓名：王嘉羽 學號：00957116

班級：資工 2B

E-mail：vayne20011125@gmail.com

注意


1. 繳交時一律轉 PDF 檔
2. 繳交期限為
上完課後
當週五晚上 12 點前
3. 一人繳交一份
4. 檔名：學號_HW?.pdf
檔名請按照作業檔名格式進行填寫
未依照格式不予批改

一、多工器

● 實驗說明：

1. 實作多工器及 testbench。
2. 輸入資料 $a_n [2:0]$ ： $a_0=0$ 、 $a_1=1$ 、 $a_2=2$ 、 $a_3=3$ 、 $a_4=4$ 、 $a_5=5$ 、 $a_6=6$ 、 $a_7=7$
3. 輸出： $y [2:0]$
4. Testbench 內容為 sel 由 0 到 7

● 系統硬體架構方塊圖（接線圖）：

 

● 系統架構程式碼、測試資料程式碼與程式碼說明

截圖請善用 win+shift+S


系統結構程式碼:

```
1 module mux_8to1(  
2     //變數宣告  
3     input [2:0] a0,  
4     input [2:0] a1,  
5     input [2:0] a2,  
6     input [2:0] a3,  
7     input [2:0] a4,  
8     input [2:0] a5,  
9     input [2:0] a6,  
10    input [2:0] a7,  
11    input [2:0] sel,    // sel為選擇線，選擇y的值(a0,a1....)  
12    output logic[2:0] y // 要加logic  
13 );  
14 always_comb  
15 begin  
16     case(sel)  
17         3'b000: y = a0; //當sel = 0時，y = a0，以此類推  
18         3'b001: y = a1;  
19         3'b010: y = a2;  
20         3'b011: y = a3;  
21         3'b100: y = a4;  
22         3'b101: y = a5;  
23         3'b110: y = a6;  
24         3'b111: y = a7;  
25         default: y = 3'bx; //如果sel都不符合，y = 3'bx  
26     endcase  
27 end  
28 endmodule
```

測試資料程式碼:

```
1 module testbench;  
2  
3     logic [2:0] a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7;  
4     logic [2:0] y;  
5     logic [2:0] sel;  
6  
7     mux_8to1 mux(  
8         .a0(a0), //()內的變數為tb的變數，"."後面為mux_8to1.sv的變數，將2者對應起來  
9         .a1(a1),  
10        .a2(a2),  
11        .a3(a3),  
12        .a4(a4),  
13        .a5(a5),  
14        .a6(a6),  
15        .a7(a7),  
16        .sel(sel),  
17        .y(y)  
18    );  
19  
20    initial begin  
21        a0 = 0; a1 = 1; a2 = 2; a3 = 3; a4 = 4; a5 = 5; a6 = 6; a7 = 7; //指定input的值  
22        #10 sel = 0; //延遲10ms，所以會從10後開始顯示結果  
23        #10 sel = 1; //每10ms改變一次sel，當sel改變y也會改變  
24        #10 sel = 2;  
25        #10 sel = 3;  
26        #10 sel = 4;  
27        #10 sel = 5;  
28        #10 sel = 6;  
29        #10 sel = 7;  
30        #1000 $stop;  
31    end  
32 endmodule
```

● 模擬結果與結果說明：

 

根據題目規定：

$a0 = 0, a1 = 1, a2 = 2, \dots$

根據前面方塊圖知道：

這是一個 8to1 的多工器

當 $sel = 0$ 時 $y = a0 = 0$;

當 $sel = 1$ 時 $y = a1 = 1$;

當 $sel = 2$ 時 $y = a2 = 2$;

當 $sel = 3$ 時 $y = a3 = 3$;

當 $sel = 4$ 時 $y = a4 = 4$;

當 $sel = 5$ 時 $y = a5 = 5$;

當 $sel = 6$ 時 $y = a6 = 6$;

當 $sel = 7$ 時 $y = a7 = 7$;


與結果圖吻合！

二、七段顯示器 Decoder

● 實驗說明：

1. 實作共陽極七段顯示器的 Decoder 及 testbench，跑模擬波形。
2. 輸入資料 A[3:0] (二進制)：0000, 0001, 0010...依此類推

Input					Output						
a ₃	a ₂	a ₁	a ₀		g	f	e	d	c	b	a
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	0	1	0	2	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	3	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	4	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	5	0	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	6	0	0	0	0	0	1	0
0	1	1	1	7	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	9	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	A	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	b	0	0	0	0	0	1	1
1	1	0	0	C	1	0	0	0	1	1	0
1	1	0	1	d	0	1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	E	0	0	0	0	1	1	0
1	1	1	1	F	0	0	0	1	1	1	0

 

● 系統架構程式碼、測試資料程式碼與程式碼說明

截圖請善用 win+shift+S

系統架構程式碼:

```
1 module seven_segment(  
2     input [3:0] A,          //輸入  
3     output logic [6:0] y    //輸出  
4 );  
5     always_comb  
6     begin  
7         //當A改變時，y會對應到七段顯示器，右邊的註解表示他在7段顯示器上的效果  
8         case (A)  
9             4'h0 : y = 7'b1000000; //0  
10            4'h1 : y = 7'b1111001; //1  
11            4'h2 : y = 7'b0100100; //2  
12            4'h3 : y = 7'b0110000; //3  
13            4'h4 : y = 7'b0011001; //4  
14            4'h5 : y = 7'b0010010; //5  
15            4'h6 : y = 7'b0000010; //6  
16            4'h7 : y = 7'b1111000; //7  
17            4'h8 : y = 7'b0000000; //8  
18            4'h9 : y = 7'b0010000; //9  
19            4'hA : y = 7'b0001000; //A  
20            4'hB : y = 7'b0000011; //b  
21            4'hC : y = 7'b1000110; //C  
22            4'hD : y = 7'b0100001; //d  
23            4'hE : y = 7'b0000110; //E  
24            4'hF : y = 7'b0001110; //F  
25         endcase  
26     end  
27 endmodule
```

測試資料程式碼:

```
1 module testbench;  
2  
3     logic [3:0] A;  
4     logic [6:0] y;  
5  
6     seven_segment seven_segment1(  
7         .A(A), //()內的變數為tb的變數，"."後面為seven_segment.sv的變數，將2者對應起來  
8         .y(y)  
9     );  
10  
11     initial begin  
12         #10 A = 0; //延遲10ms，所以會從10後開始顯示結果  
13         #10 A = 1; //每10ms改變一次A，當A改變y也會改變  
14         #10 A = 2;  
15         #10 A = 3;  
16         #10 A = 4;  
17         #10 A = 5;  
18         #10 A = 6;  
19         #10 A = 7;  
20         #10 A = 8;  
21         #10 A = 9;  
22         #10 A = 10;  
23         #10 A = 11;  
24         #10 A = 12;  
25         #10 A = 13;  
26         #10 A = 14;  
27         #10 A = 15;  
28         #1000 $stop;  
29     end  
30 endmodule
```


● 模擬結果與結果說明：

Msgs												
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1000000	1111001	0100100	0110000	0011001	0010010	0000010	1111000	0000000	0010000	0001000

Msgs						
		11	12	13	14	15
		0000011	1000110	0100001	0000110	0001110

當 A = 0 時，y = 1000000，對應到七段顯示器上為數字 0；
 當 A = 1 時，y = 1111001，對應到七段顯示器上為數字 1；
 當 A = 2 時，y = 0100100，對應到七段顯示器上為數字 2；
 當 A = 3 時，y = 0110000，對應到七段顯示器上為數字 3；
 當 A = 4 時，y = 0011001，對應到七段顯示器上為數字 4；
 當 A = 5 時，y = 0010010，對應到七段顯示器上為數字 5；
 當 A = 6 時，y = 0000010，對應到七段顯示器上為數字 6；
 當 A = 7 時，y = 1111000，對應到七段顯示器上為數字 7；
 當 A = 8 時，y = 0000000，對應到七段顯示器上為數字 8；
 當 A = 9 時，y = 0010000，對應到七段顯示器上為數字 9；
 當 A = 10 時，y = 0001000，對應到七段顯示器上為數字 A；
 當 A = 11 時，y = 0000011，對應到七段顯示器上為數字 b；
 當 A = 12 時，y = 1000110，對應到七段顯示器上為數字 C；
 當 A = 13 時，y = 0100001，對應到七段顯示器上為數字 d；
 當 A = 14 時，y = 0000110，對應到七段顯示器上為數字 E；
 當 A = 15 時，y = 0001110，對應到七段顯示器上為數字 F；

與模擬結果吻合。


三、算術邏輯單元(ALU)

● 實驗說明：

1. 實作 ALU 及 testbench，跑模擬波形。
2. $S = 5 + B$
3. $S = D - 7$
4. A[3:0]、B[3:0]、op 分別輸入資料(16 進位)：5, B, 0。
5. A[3:0]、B[3:0]、op 分別輸入資料(16 進位)：D, 7, 1。
6. 輸入：A[3:0], B[3:0], op
7. 輸出：S[3:0]

OP	ALU 運算	註解
0	$S = A + B$	加法
1	$S = A - B$	減法

● 系統硬體架構方塊圖（接線圖）：

 

● 系統架構程式碼、測試資料程式碼與程式碼說明

截圖請善用 win+shift+S


系統架構程式碼:

```
1 module ALU_add_sub(  
2     input [3:0] A,          //輸入  
3     input [3:0] B,          //輸入  
4     input op,              //控制+-  
5     output logic [3:0] S    //輸出  
6 );  
7  
8 always_comb  
9 begin  
10     if(op == 0)            //op = 0, 為加法  
11         S = A + B;        //op = 1, 為剪法  
12     else  
13         S = A - B;  
14 end  
15 endmodule
```

測試資料程式碼:

```
simulation > tb > testbench.sv  
1 module testbench;  
2  
3     logic [3:0] A;  
4     logic [3:0] B;  
5     logic [3:0] S;  
6     logic op;  
7  
8     ALU_add_sub ALU_add_sub1(  
9         .A(A), //()內的變數為tb的變數, "."後面為ALU_add_sub.sv的變數, 將2者對應起來  
10        .B(B),  
11        .S(S),  
12        .op(op)  
13    );  
14  
15    initial begin  
16        #10 A = 4'h5; B = 4'hB; op = 0; //延遲10ms, 所以會從10後開始顯示結果  
17        #10 A = 4'hD; B = 4'h7; op = 1; //每10ms改變一次A, B, op, 當他們改變S也會改變  
18        #1000 $stop;  
19    end  
20 endmodule
```

● 模擬結果與結果說明 :

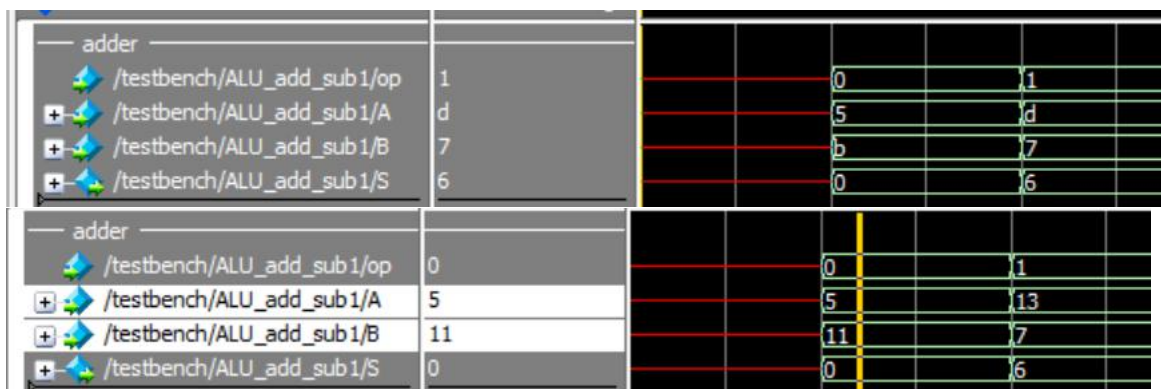

上面那張為 16 進位的，為了方便驗證結果我也放了 unsigned 的(下面)。

當 op = 0 時， $S = A + B \Rightarrow 16(0) = 5 + 11$ (4bit 最大到 15 故 16 會 overflow 成 0)

當 op = 1 時， $S = A - B \Rightarrow 6 = 13 - 7$ ，都與結果吻合！


四、ALU+七段顯示器

● 實驗說明：

1. 將 ALU 接上七段顯示器
2. A[3:0]、B[3:0]、op 分別輸入資料(16 進位)：5, B, 0。
3. A[3:0]、B[3:0]、op 分別輸入資料(16 進位)：C, 2, 0。
4. A[3:0]、B[3:0]、op 分別輸入資料(16 進位)：9, 4, 1。
5. A[3:0]、B[3:0]、op 分別輸入資料(16 進位)：3, B, 1。
6. A[3:0]、B[3:0]、op 分別輸入資料(16 進位)：D, 7, 1。
7. 輸入：A[3:0], B[3:0], op
8. 輸出：7_seg[6:0]

OP	ALU 運算	註解
0	$S = A + B$	加法
1	$S = A - B$	減法

● 系統硬體架構方塊圖 (接線圖)：

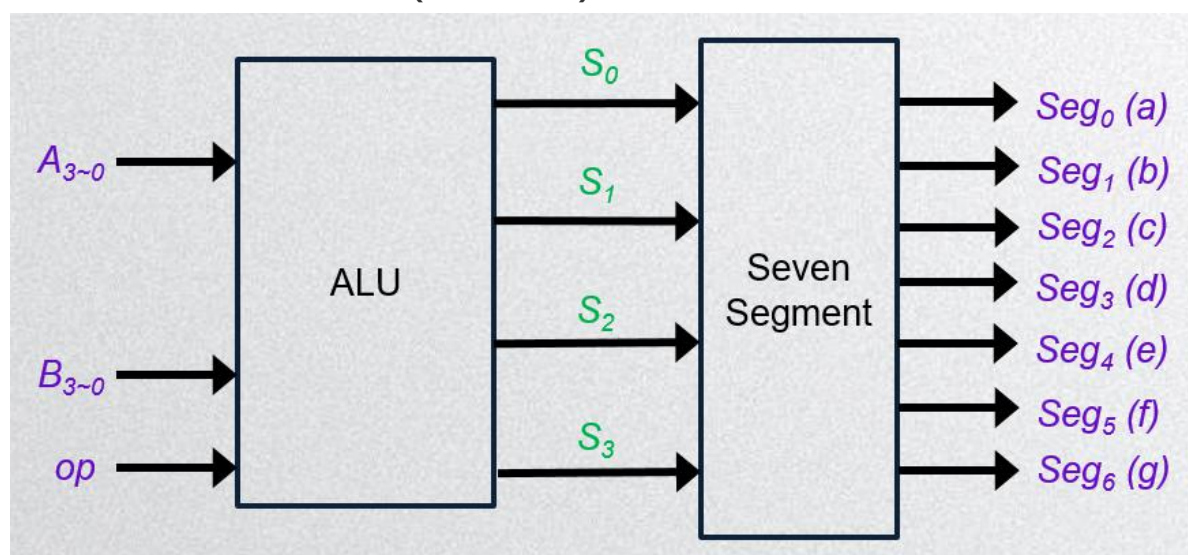

● 系統架構程式碼、測試資料程式碼與程式碼說明

截圖請善用 win+shift+S

系統架構程式碼:

```
1 module ALU_seven_segment(  
2     input [3:0] A,          //輸入  
3     input [3:0] B,  
4     input op,              //控制+-  
5     output logic [6:0] seven_seg //輸出  
6 );  
7  
8 logic [3:0] S; //宣告變數S  
9 //直接呼叫第2.3小題做的元件  
10 ALU_add_sub alu_add_sub1(A,B,op,S); //如果op=0, 將A,B相加, 反則相減。將結果放入S  
11 seven_segment seven_segment1(S,seven_seg); //將S以七段顯示器的顯示方式存入seven_seg  
12  
13 endmodule
```

測試資料程式碼:

```
simulation > tb > testbench.sv  
1 module testbench;  
2  
3     logic [3:0] A;  
4     logic [3:0] B;  
5     logic [3:0] seven_seg;  
6     logic op;  
7  
8     ALU_seven_segment ALU_seven_segment1(  
9         .A(A), //()內的變數為tb的變數, "."後面為ALU_add_sub.sv的變數, 將2者對應起來  
10        .B(B),  
11        .seven_seg(seven_seg),  
12        .op(op)  
13    );  
14  
15    initial begin  
16        #10 A = 4'h5; B = 4'hB; op = 0; //延遲10ms, 所以會從10後開始顯示結果  
17        #10 A = 4'hC; B = 4'h2; op = 0; //每10ms改變一次A, B, op, 當他們改變seven_seg也會改變  
18        #10 A = 4'h9; B = 4'h4; op = 1;  
19        #10 A = 4'h3; B = 4'hB; op = 1;  
20        #10 A = 4'hD; B = 4'h7; op = 1;  
21        #1000 $stop;  
22    end  
23 endmodule
```

● 模擬結果與結果說明:

	Msgs					
adder						
/testbench/ALU_seven_segment1/op	1	0		1		
/testbench/ALU_seven_segment1/A	d	5	c	9	3	d
/testbench/ALU_seven_segment1/B	7	b	2	4	b	7
/testbench/ALU_seven_segment1/seven_seg	0000010	1000000	0000110	0010010	0000000	0000010

這次是結合 2.3 小題, 將 A,B 做運算後, 用七段顯示器顯示。

$5+B = 16(0) \rightarrow 100000$

$C+2 = E \rightarrow 0000110$

$9-4 = 5 \rightarrow 0010010$

$3-B = 3-11 = -8(+16) = 8 \rightarrow 0000000$

$D-7 = 13-7 = 6 \rightarrow 0000010$ 與結果相吻合!

● 結論與心得：

這是我第二次上硬體相關課程，第一次是上 VHDL，然而我發現我都忘光光了...或是其實這兩種語言很不一樣，當初想選這堂課就是因為對硬體蠻有興趣的。結果這次作業遇到大大大問題，一開始在測試環境時，他竟然報錯了：“找不到 path”，一查發現不能中文路徑....。但我的使用者名稱是中文...，經過一番折騰後就解決了。

之後開始寫第一題時，發生各式各樣的問題....好不習慣這個語言，因為實在是一直不知道為甚麼錯，就去問好朋友，他就好好的解釋 vs 和 test bench 的寫法以及是如何對應的(他上過 veilog)，弄懂後，就比較上手了。硬體語言真的蠻好玩的，很期待燒錄到機器裡！