

2022/11/7

實驗七

立即數定址

姓名：王嘉羽

學號：00957116

班級：資工 3B

E-mail：vayne20011125@gmail.com

注意


1. 繳交時一律轉 PDF 檔
2. 繳交期限為
上完課後
當週五晚上 12 點前
3. 一人繳交一份
4. 檔名：學號_HW?.pdf
檔名請按照作業檔名格式進行填寫
未依照格式不予批改

● 實驗說明：

1. 如圖所示，設計一個架構實現立即定址的指令
2. 輸入：clk, reset
3. 輸出：w_q[7:0]

下方有附 Rom 的截圖，請務必按照規定的 input 及 output 來做

● 系統硬體架構方塊圖（接線圖）：

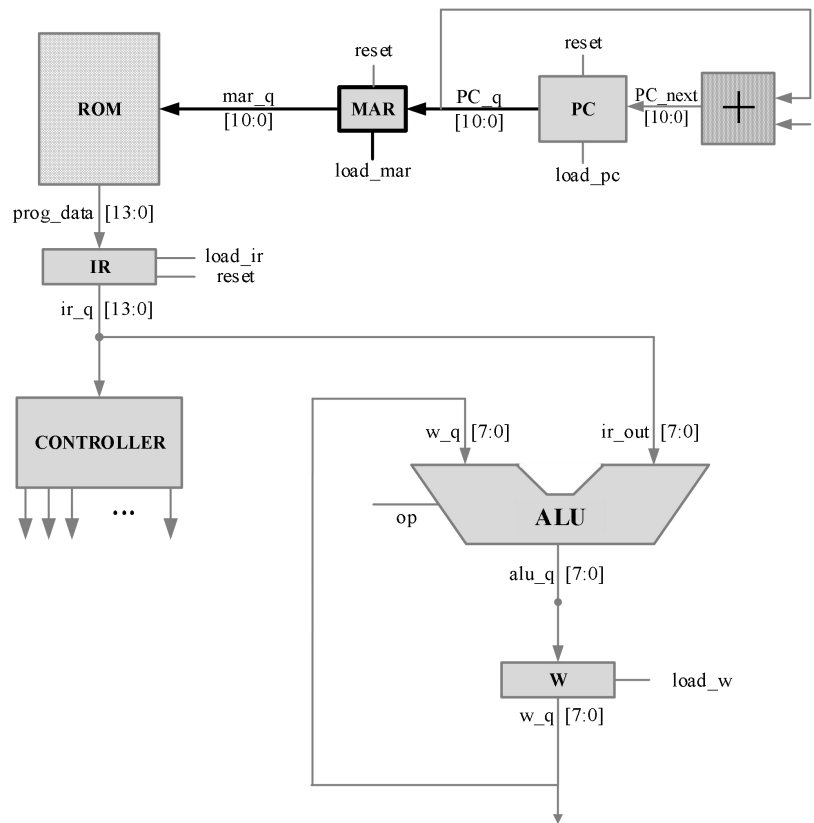

架構圖

```

module Program_Rom(
    output logic [13:0] Rom_data_out,
    input [10:0] Rom_addr_in
);
//-----

    logic [13:0] data;
    always_comb
    begin
        case (Rom_addr_in)
            11'h0: data = 14'h3044; //MOVLW
            11'h1: data = 14'h3E01; //ADDLW
            11'h2: data = 14'h3802; //IORLW
            11'h3: data = 14'h39FE; //ANDLW
            11'h4: data = 14'h3C47; //SUBLW
            11'h5: data = 14'h3A55; //XORLW
            11'h6: data = 14'h3AAA; //XORLW
            default: data = 14'h0;
        endcase
    end
    assign Rom_data_out = data;
endmodule

```

Program_Rom

● 系統架構程式碼、測試資料程式碼與程式碼說明(.sv 檔及.do 檔都要截圖)

截圖請善用 win+shift+S

● hw_1107.sv

```
1  `timescale 1ns/10ps
2  module hw_1107(
3      input clk,
4      input reset,
5      output logic [7:0] w_q
6  );
7      logic [10:0] pc_next, pc_q, mar_q;
8      logic load_pc, load_mar, load_ir_q, load_w;
9      logic [13:0] Rom_out, ir_q;
10     logic reset_ir_q;
11     logic [2:0] ps, ns;
12     logic [2:0] op;
13     logic [7:0] alu_q;
14     logic MOVLW;
15     logic ADDLW;
16     logic SUBLW;
17     logic ANDLW;
18     logic IORLW;
19     logic XORLW;
20     //-----pc-----
21     assign pc_next = pc_q + 1;           //找到下一個指令
22     always_ff @(posedge clk)           //有load信號，再讀取
23     begin
24         if(reset)
25             pc_q <= #1 0;
26         else if(load_pc)
27             pc_q <= #1 pc_next;
28     end
29
30
31     //-----mar-----
32     always_ff @(posedge clk)
33     begin
34         if(load_mar)
35             mar_q <= #1 pc_q;
36     end
37
38     //-----ROM-----
39     Program_Rom rom1(Rom_out, mar_q);
40
41     //-----IR-----
42     always_ff @(posedge clk)
43     begin
44         if(reset_ir_q)
45             ir_q <= #1 0;
46         else if(load_ir_q)
47             ir_q <= #1 Rom_out;
48     end
49
50     //-----load_w-----
51     always_ff @(posedge clk)
52     begin
53         if(reset)
54             w_q <= #1 0;
55         else if(load_w)
56             w_q <= #1 alu_q;
57     end
58
59     //-----controller-----
60     //解碼指令，並給op值
61     assign MOVLW = (ir_q[13:8] == 6'b110000);
62     assign ADDLW = (ir_q[13:8] == 6'b111110);
63     assign SUBLW = (ir_q[13:8] == 6'b111100);
64     assign ANDLW = (ir_q[13:8] == 6'b111001);
65     assign IORLW = (ir_q[13:8] == 6'b111000);
66     assign XORLW = (ir_q[13:8] == 6'b111010);
67
68     always_comb
69     begin
70         if(reset)
71             op <= #1 0;
72         else
73             begin
74                 if(MOVLW) op = 5;
75                 else if(ADDLW) op = 0;
76                 else if(SUBLW) op = 1;
77                 else if(ANDLW) op = 2;
78                 else if(IORLW) op = 3;
79                 else if(XORLW) op = 4;
80                 else op = 6;
81             end
82     end
83 end
```

```

84 //-----alu----- 用op決定計算結果
85 always_comb
86 begin
87     if(reset)
88         alu_q <= #1 0;
89     else
90         begin
91             case(op)
92                 0: alu_q = ir_q[7:0] + w_q;
93                 1: alu_q = ir_q[7:0] - w_q;
94                 2: alu_q = ir_q[7:0] & w_q;
95                 3: alu_q = ir_q[7:0] | w_q;
96                 4: alu_q = ir_q[7:0] ^ w_q;
97                 5: alu_q = ir_q[7:0];
98             endcase
99         end
100     end
101 end
102
103 //-----fsm----- 有限狀態機
104 parameter T0 = 0;
105 parameter T1 = 1;
106 parameter T2 = 2;
107 parameter T3 = 3;
108 parameter T4 = 4;
109 parameter T5 = 5;
110 parameter T6 = 6;
111
112 always_ff @(posedge clk)
113 begin
114     if(reset) ps <= #1 0;
115     else ps <= #1 ns;
116 end
117
118 always_comb
119 begin //初始化
120     load_mar = 0;
121     load_pc = 0;
122     reset_ir_q = 0;
123     load_ir_q = 0;
124     load_w = 0;
125     ns = 0;
126     case(ps)
127         T0: //初始化ir_q
128             begin
129                 reset_ir_q = 1;
130                 ns = T1;
131             end
132         T1:
133             begin
134                 load_mar = 1; //load mar
135                 ns = T2;
136             end
137         T2:
138             begin
139                 load_pc = 1; //load pc
140                 ns = T3;
141             end
142         T3:
143             begin //load ir_q
144                 load_ir_q = 1;
145                 ns = T4;
146             end
147         T4: //load w
148             begin
149                 load_w = 1;
150                 ns = T5;
151             end
152         T5: //空狀態
153             begin
154                 ns = T6;
155             end
156         T6:
157             begin
158                 ns = T1;
159             end
160     endcase
161 end
162 endmodule

```

● program_Rom.sv

```
1 module Program_Rom(  
2     output logic [13:0] Rom_data_out,  
3     input  [10:0] Rom_addr_in  
4 );  
5  
6     logic [13:0] data;  
7  
8     always_comb  
9     begin  
10         case (Rom_addr_in)  
11             11'h0 : data = 14'h3044; //MOVLX 1  
12             11'h1 : data = 14'h3E01; //ADDLXW 12  
13             11'h2 : data = 14'h3802; //MOVLW 2  
14             11'h3 : data = 14'h39FE; //ADDLW 2  
15             11'h4 : data = 14'h3C47; //MOVLX 6  
16             11'h5 : data = 14'h3A55; //ADDLW 7  
17             11'h6 : data = 14'h3AAA; //ANDLW 7  
18             default: data = 14'h0;  
19         endcase  
20     end  
21  
22     assign Rom_data_out = data;  
23  
24 endmodule  
25
```

● testbench.sv

```
simulation > tb > testbench.sv  
1 `timescale 1ns/10ps  
2 module testbench;  
3  
4     logic reset;           //重置  
5     logic clk;             //時脈  
6     logic [7:0] w_q;       //輸出  
7  
8     hw_1107 hw_1107_1(  
9         .reset(reset), //()內的變數為tb的變數，"."後面為hw_1107.sv的變數，將2者對應起來  
10        .clk(clk),  
11        .w_q(w_q)  
12    );  
13  
14    always #10 clk = ~clk;  
15  
16    initial begin  
17        reset = 1; clk = 0; //一開始先reset，將時脈歸0  
18        #15 reset = 0;  
19        #1000 $stop;  
20    end  
21 endmodule
```

● compile.do

```
simulation > modelsim > compile.do  
1 #vlib work  
2  
3  
4  
5 # -----  
6 vlog ../tb/testbench.sv  
7 vlog ../../design/hw_1107.sv  
8 vlog ../../design/Program_Rom.sv  
9
```


● sim.do

```
simulation > modelsim > sim.do  
1 vsim -voptargs=+acc work.testbench  
2 view structure wave signals  
3  
4 do wave.do  
5  
6 log -r *  
7 run -all
```


● wave.do

```
simulation > modelsim > wave.do
1  onerror {resume}
2  quietly WaveActivateNextPane {} 0
3
4  #add wave -noupdate -divider {TOP LEVEL INPUTS}
5
6  #add wave -noupdate -format Logic /testbench/clk
7  #add wave -noupdate -format Logic /testbench/rst
8
9
10
11  add wave -noupdate -divider {adder}
12  |
13  add wave -noupdate -format logic /testbench/hw_1107_1/reset
14  add wave -noupdate -format logic /testbench/hw_1107_1/clk
15  add wave -noupdate -format Literal -radix Unsigned /testbench/hw_1107_1/ps
16  add wave -noupdate -format Literal -radix Unsigned /testbench/hw_1107_1/pc_next
17  add wave -noupdate -format Literal -radix Hexadecimal /testbench/hw_1107_1/ir_q
18  add wave -noupdate -format Literal -radix Hexadecimal /testbench/hw_1107_1/op
19  add wave -noupdate -format Literal -radix Hexadecimal /testbench/hw_1107_1/w_q
```

● 模擬結果與結果說明：

 

ppt 可結果圖是在狀態 6 才 load w，但是前面是寫狀態 4 load w，我是按照 ppt 前面介紹的那邊寫的。

● 結論與心得：

感覺東西有越來越難的趨勢，但是隨著教材變難，也更了解了整個的運作流程。寫完後，覺得一開始設計這架構的人還蠻聰明的，他用很巧妙的方式決定變數，在組合邏輯和序向邏輯裡轉換，就可以比一般軟體還要快很多，而且寫法也簡單很多。真是佩服佩服！